

《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2023 级 2023 级 2023 级	姓名	
实验题目	实验一简单流水线与运算器实验		
实验时间	2025 年 4 月 13 日	实验地点	DS1410
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
教师评价： <input checked="" type="checkbox"/> 算法/实验过程正确； <input checked="" type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交； <input checked="" type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理； <input checked="" type="checkbox"/> 实验结果正确； <input checked="" type="checkbox"/> 语法、语义正确； <input checked="" type="checkbox"/> 报告规范； 其他： <div style="text-align: right;">评价教师：任骛</div>			
实验目的 (1)理解流水线 (Pipeline) 设计原理； (2)了解算术逻辑单元 ALU 的原理； (3)熟悉并运用 Verilog 语言设计 ALU； (4)熟悉并运用 Verilog 语言设计流水线全加器；			

表 1: 实验报告封面

报告完成时间: 2025 年 4 月 17 日

1 实验内容

1.1 ALU 设计实验

实验要求实现以下算术运算功能,其对应的控制码及功能如下:

F _{2:0}	功能	F _{2:0}	功能
000	A + B(Unsigned)	100	\overline{A}
001	A - B	101	SLT
010	A AND B	110	未使用
011	A OR B	111	未使用

表 2: 算数运算控制码及功能

实验要求:

1. 根据 ALU 原理图,使用 Verilog 语言定义 ALU 模块,其中输入输出端口参考实验原理,运算指令码长度为 [2:0]。
2. 仿真时 B 端口输入为 32h'01, A 端口输入参照 4.1 中表格
3. 实现 SLT 功能。
4. 验证表2中所有功能。
5. 给出 RTL 源程序(.v 文件)

1.2 流水线实验

本次实验为仿真实验,设计完成后仅需进行行为仿真。

实验要求:

1. 实现 4 级流水线 8bit 全加器,需带有流水线暂停和刷新;
2. 模拟流水线暂停,仿真时控制 10 周期后暂停流水线 2 周期(第 2 级),流水线恢复流动;
3. 模拟流水线刷新,仿真时控制 15 周期时流水线刷新(第 3 级)。

2 实验设计

2.1 ALU

2.1.1 功能描述

该 ALU 实现加法、减法、按位与、按位或、取反及无符号小于判断等基础运算功能,支持 8 位与 32 位输入,输出 32 位结果,并在数码管上进行显示。

2.1.2 接口定义

表 3: 接口定义

信号名	方向	位宽	功能描述
num1	Input	8-bit	操作数 1
num2	Input	32-bits	操作数 2
op	Output	3-bits	操作码
result	Output	32-bits	计算结果

2.1.3 逻辑控制

本 ALU 模块采用组合逻辑控制方式,不使用时序触发的有限状态机(FSM)。由于 ALU 运算为即时反应型逻辑(无时序依赖),其控制流程可简化为单周期组合逻辑响应,无需状态跳转。模块通过将 8 位输入零扩展为 32 位,并根据 3 位操作码执行加、减、与、或、取反和小于判断等运算,非法操作码输出全 x。ALU 的控制逻辑使用组合逻辑电路实现,具体如下:

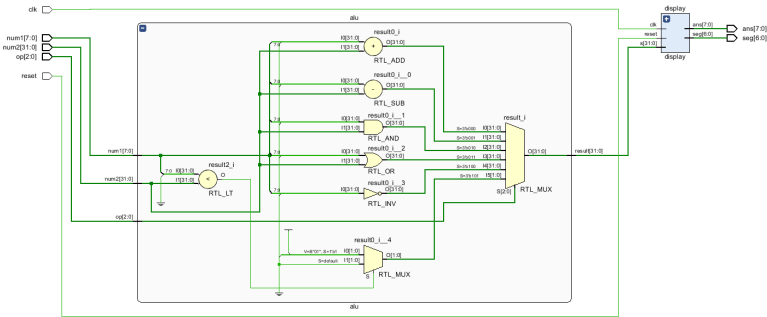


图 1: ALU 控制逻辑电路

2.2 有阻塞 4 级 8bit 全加器

2.2.1 功能描述

2.2.2 接口定义

2.2.3 逻辑控制

3 实验过程记录

3.1 问题 1:ALU 计算错误

问题描述:误以为运算会自动零扩展,未对 num1 作位数扩展,与 num2 相加时,结果错误。

解决方案:对 num1 进行位数扩展,使用 Verilog 的零扩展语句,将 8 位数扩展为 32 位:
`assign num1_ext = {24'b0, num1};`

3.2 问题 2:ALU 实现各指令码所对应的功能

问题描述:实现过程中,需要根据操作码(op)执行不同的运算逻辑,确保 ALU 能正确完成加法、减法、位运算和比较等功能。

解决方案:使用 Verilog 中的 case 语句对操作码进行译码,根据不同的值执行相应的算术或逻辑运算,例如加法、减法、按位与、按位或、取反和无符号小于比较。通过组合逻辑块 always @(*) 实现功能控制。

3.3 问题 3: 验证 ALU 各功能正确性

问题描述:需要验证 ALU 模块是否按照设计正确执行加法、减法、与、或、取反、小于判断等功能。

解决方案:编写 Testbench 仿真文件,采用 initial 块在每个时钟上升沿提供输入数据,包括 8 位 num1、32 位 num2 和 3 位操作码 op,通过 \$display 打印输出结果,在控制台查看各功能的执行情况并与预期对比验证正确性。

4 实验结果及分析

4.1 ALU 验证实验结果

操作	Num1	Result
A + B(Unsigned)	8'b00000010	32'h00000003
A - B	8'b11111111	32'h000000FE
A AND B	8'b11111110	32'h00000000
A OR B	8'b10101010	32'h000000AB
\overline{A}	8'b11110000	32'hFFFFFF0F
SLT	8'b10000001	32'h00000000

表 4: ALU 结果表

4.2 ALU 仿真

4.3 流水线阻塞(暂停)仿真图

 


图 2: 占位图

4.4 流水线刷新(清空)仿真图

A ALU 代码

```
'timescale 1ns / 1ps

module alu(
    input wire [2:0] op,           // 操作码
    input wire [7:0] num1,        // 8位输入
    input wire [31:0] num2,       // 32位输入
    output reg [31:0] result      // 运算结果
);

    wire [31:0] num1_ext;
    assign num1_ext = {24'b0, num1}; // 8位零扩展到32位

    always @(*) begin
        case (op)
            3'b000: result = num1_ext + num2;
            3'b001: result = num1_ext - num2;
            3'b010: result = num1_ext & num2;
            3'b011: result = num1_ext | num2;
            3'b100: result = ~num1_ext;
            3'b101: result = (num1_ext < num2) ? 32'b1 : 32'b0;
            default: result = 32'hxxxxxxxx;
        endcase
    end
endmodule
```

B 32bit 流水线全加器代码

仅需要 `stallable_pipeline_adder.v`, 填充至 `lstlisting` 中 (红字为内容说明, 请删除)